

《数字逻辑与计算机组成》实验报告五. 存储器及数据通路设计

1.1.3 实验原理图和电路图

本实验不需要原理图,只需要思路。

思路就是,用比较器比较 0x020 和 0x600,保证输入的数据合法,否则输出 codeerror; 减法器减去 0x020,16 个 ram 分别加常量 1,2,3……来实现地址的递增,剩下的工作就是连线 and 存入镜像了。

电路图实现:

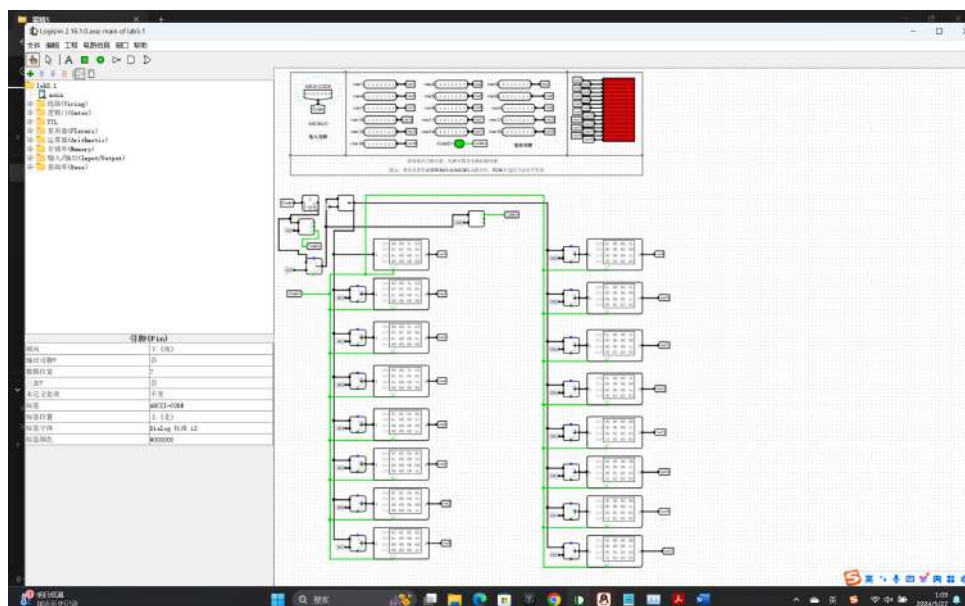


图 1: 电路图 1


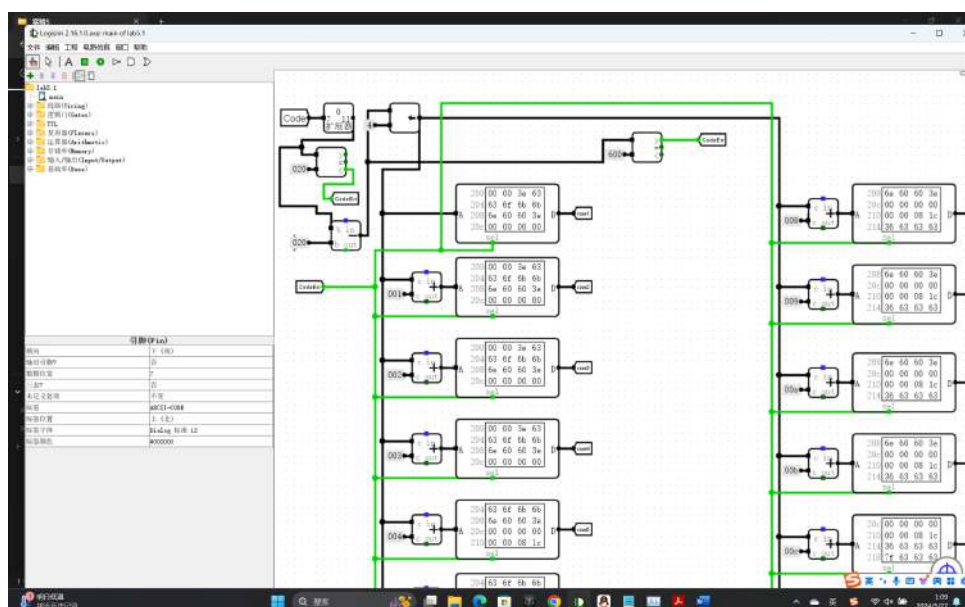
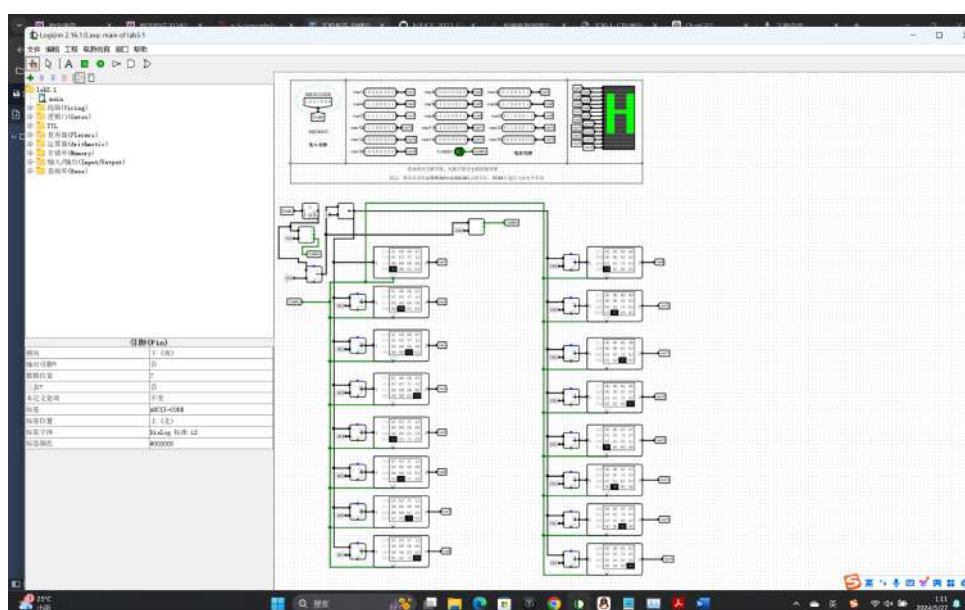


图 2: 电路图 2

1.1.4 实验数据仿真测试图

展示了初始状态和载入两个 ASCII 码的 LED。

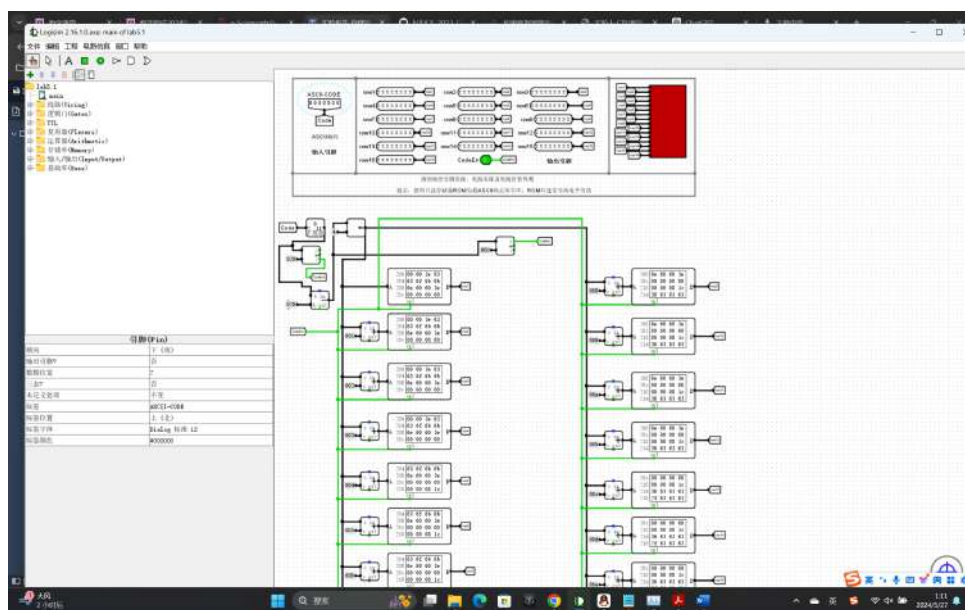

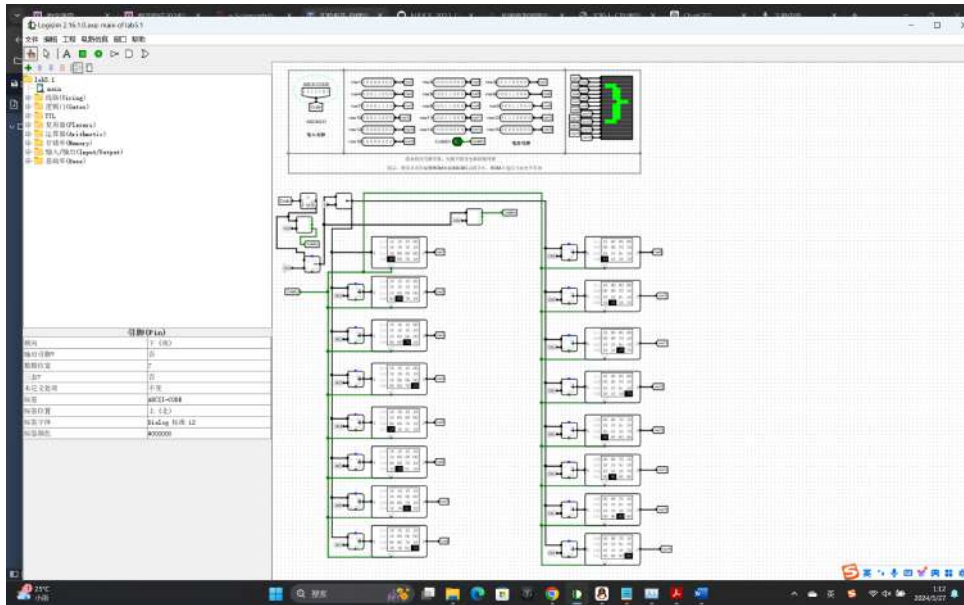


图 5: 模拟 3

功能表在前面。

1.1.5 错误现象及分析

第一次测试时, 只有少数的样例的 `codeerror` 没过, 考虑了一下原因, 是没有只对小于 `0x20` (大于 `0x0`) 的数用比较器, 对大于 `0x600` 的数也没有检测, 后来加上了两个比较器后通过了实验。不是大问题, 只是忘记边界比较了。

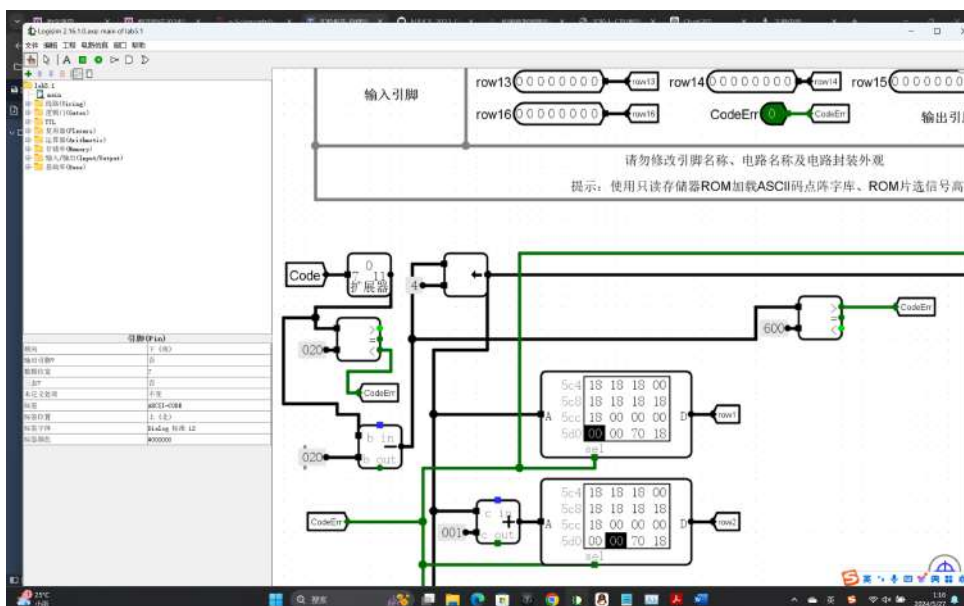


图 6: 后加的比较器

1.2 数据存储器实验

1.2.1 实验内容

数据存储器实验。实验要求设计一个 256KB 的数据存储器,可按照字节进行存取操作,数据字长为 32 位,则地址位为 18 位。提示:为了方便按照字节进行存取操作设计,可使用 4 片数据位宽为 8 位 RAM,分别存储 32 位数据的不同字节段数据。

1.2.2 实验整体方案设计

本实验的顶层模块设计图将通过原理图给出,这里先提出一个我实现的思路。(讲解在实验五 pdf 里,就不附了,反正是无效字数)

我们知道,ROM 的控制分为 SEL(片选)和 STR(存储),对于 SEL,我们要按照对应的真值表的最小项进行连线,生成 SEL0 SEL3(一个 ROM 能存 8 位,因此需要四个不同的 SEL 来控制不同的可能性(是否存储))(如图),这里顺便把 ALignErr 也连上了。

端。可根据 MemOp 控制信号和存储器地址 Addr 最低 2 位来确定片选信号的数值。当存取多字节数据的有效地址不是自然对齐时,显示错误信号有效 AlignErr=1。出现未定义的 MemOp 状态时,错误信号也有有效 AlignErr=1,如表 5.2 所示。

表 5.2 存储器控制信号、地址低 2 位和片选信号、地址对齐的对应关系

MemOp[2:1][0]	Addr[1:0]	SEL3	SEL2	SEL1	SEL0	AlignErr
000	00	1	1	1	1	0
*00	01	0	0	0	0	1
*00	10	0	0	0	0	1
*00	11	0	0	0	0	1
*01	00	0	0	0	1	0
*01	01	0	0	1	0	0
*01	10	0	1	0	0	0
*01	11	1	0	0	0	0
*10	00	0	0	1	1	0
*10	01	0	0	0	0	1
*10	10	1	1	0	0	0
*10	11	0	0	0	0	1
其它	**	0	0	0	0	1

根据片选信号确定每一片 RAM 在存储时的写入字节,例如当片选信号 1111 全部有效时,存储高字节的 RAM3 写入输入数据 Din 的高字节;当片选信号 1100 时,写入输入数据 Din 的低字节;当片选信号 1100 时,写入输入数据 Din 的低字节。

图 7: SEL,ALignErr 的真值表

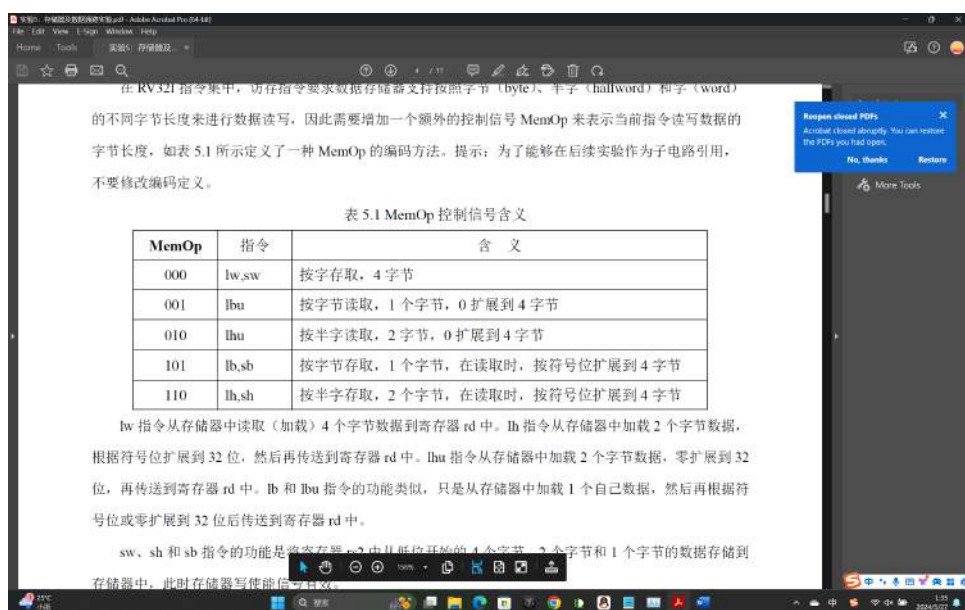


图 8: memop 含义

连完了 SEL, 接下来是 STR。STR 很简单, 用 WE 控制即可。接下来是 ADDR 的问题。ADDR 有 18 位, 而我们需要的是从第二位往上的位数(前两位是计算 SEL 的, 不应该控制 RAM 的地址)(这个是我后来才意识到的, 这个后面在错误分析会说), 因此用分线器截断; D1, D2, D3, D4 的四个输入也需要用多路选择器选择, 在 SEL 的控制下, RAM 可能会得到不同的输入, 也可能得不到输入。RAM0 RAM3 也需要用 SEL 进行控制, 控制传到哪个 Dout 上, 最后才能得到正确的输出。最后的总 DOUT, 也需要 SEL 控制如何扩展, 以得到正确的结果。

SEL(四个)	不同 RAM 的片选控制
DIN-Di	由原先输入得到的 RAM 的输入值
WE	STR
Ram0-3	RAM 输出的结果
Douti	经过分拣的真正的输出结果

表 2: 功能表

1.2.3 实验原理图和电路图

原理图:

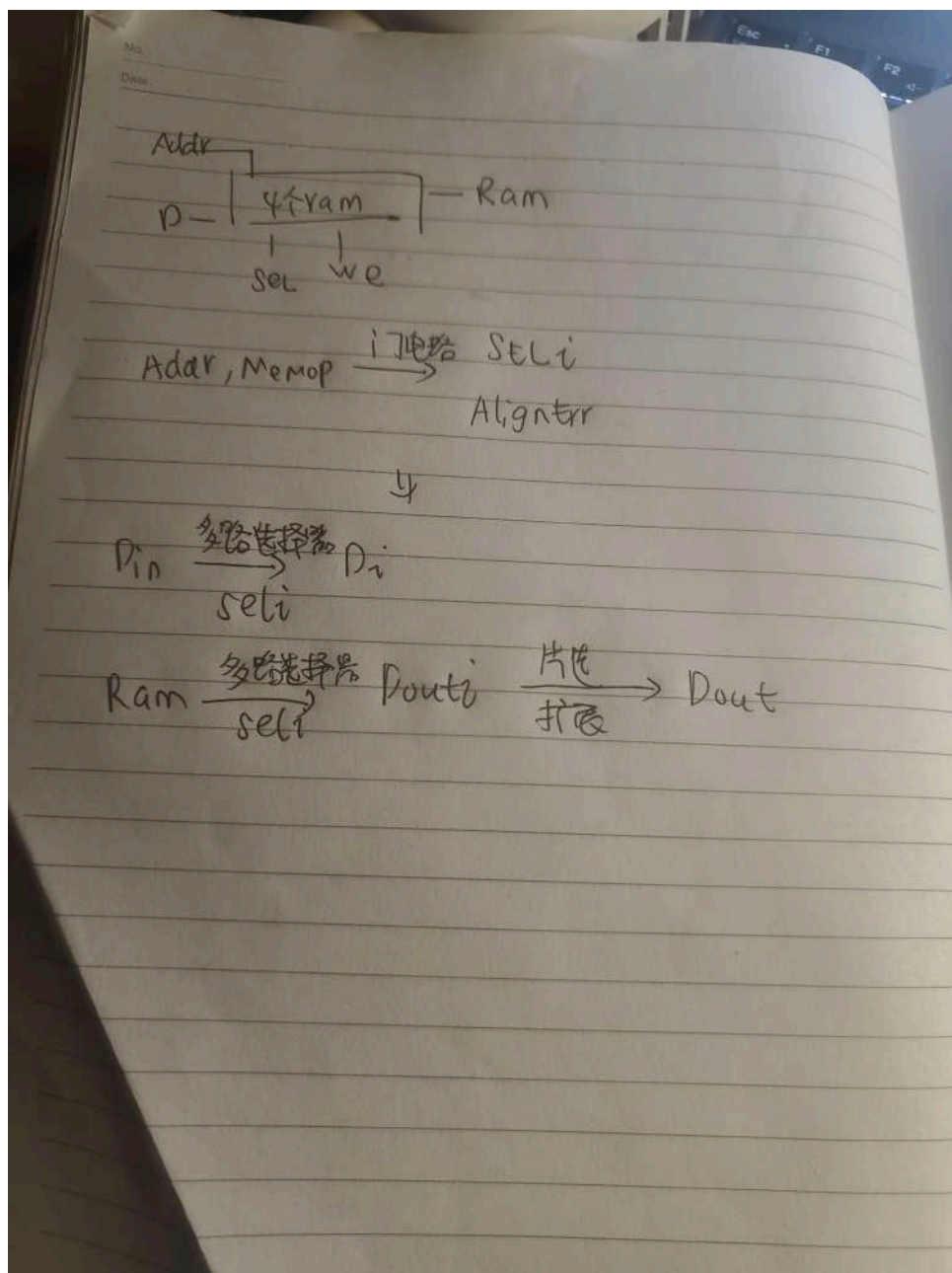


图 9: 原理图

电路图实现:

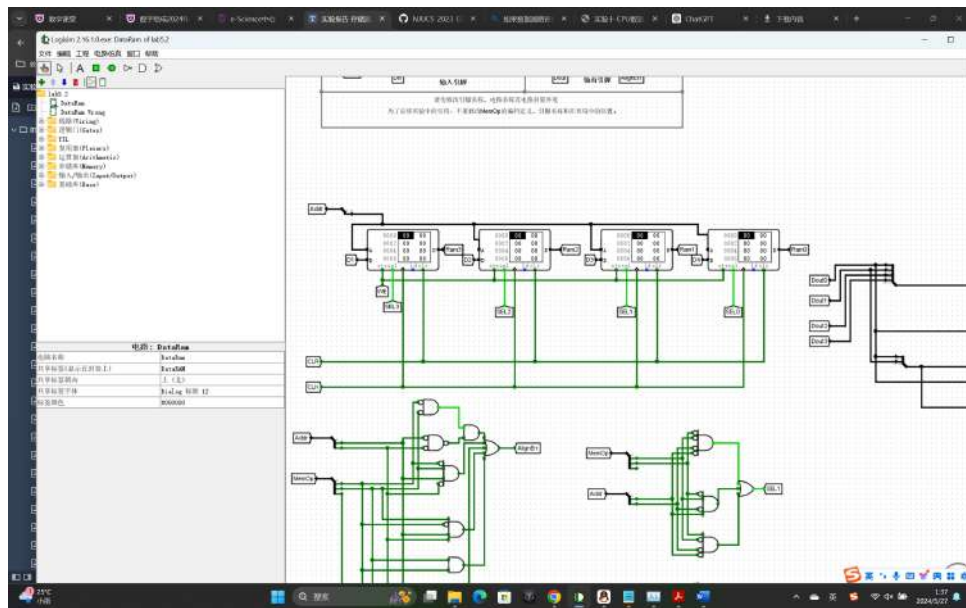


图 10: 主电路

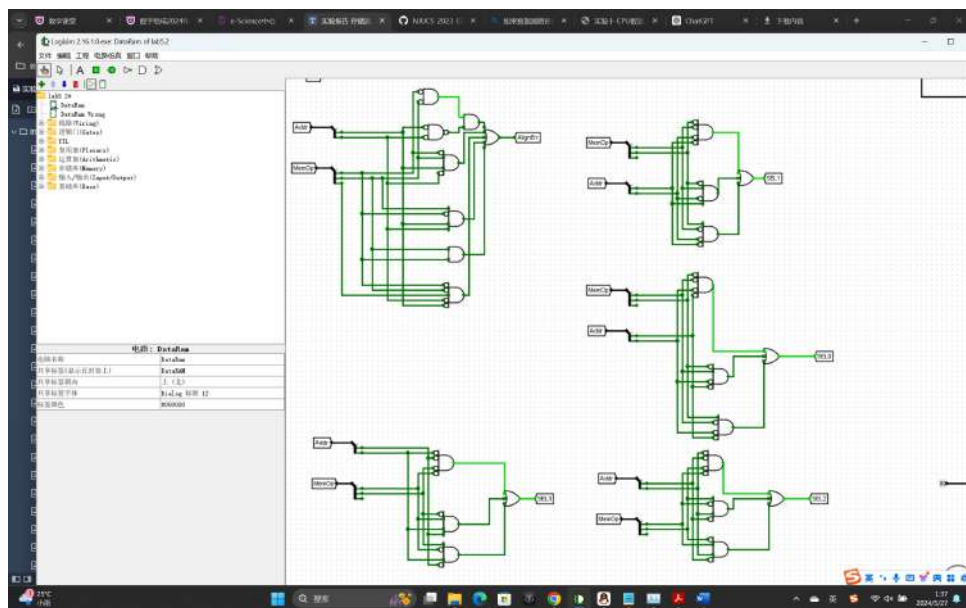


图 11: SEL, AlignErr

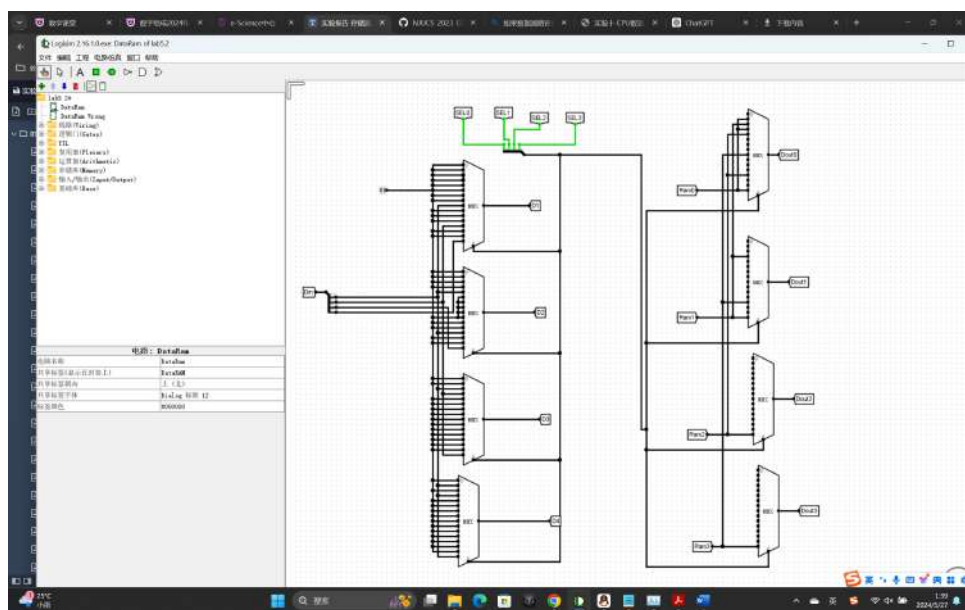


图 12: Di,Douti


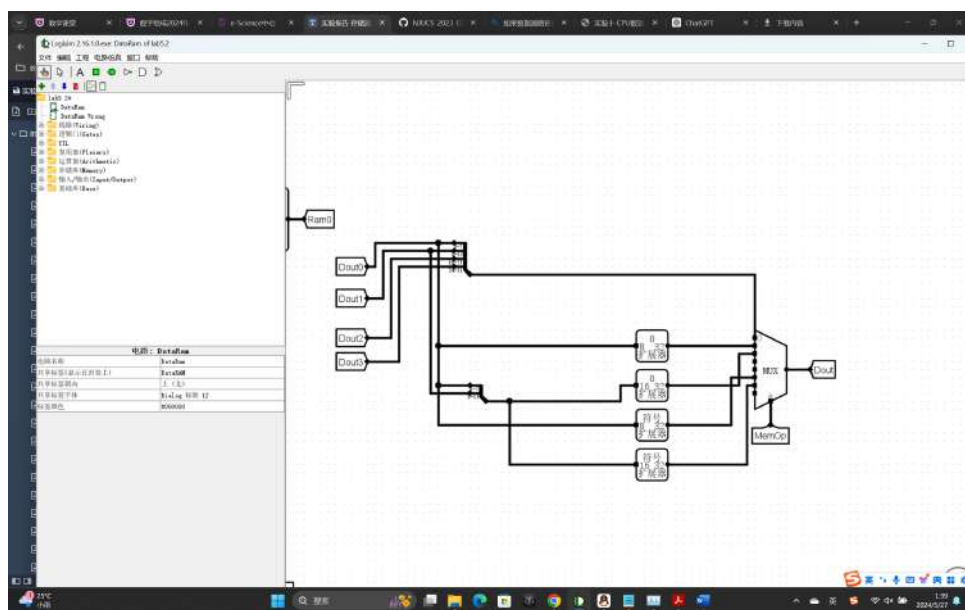
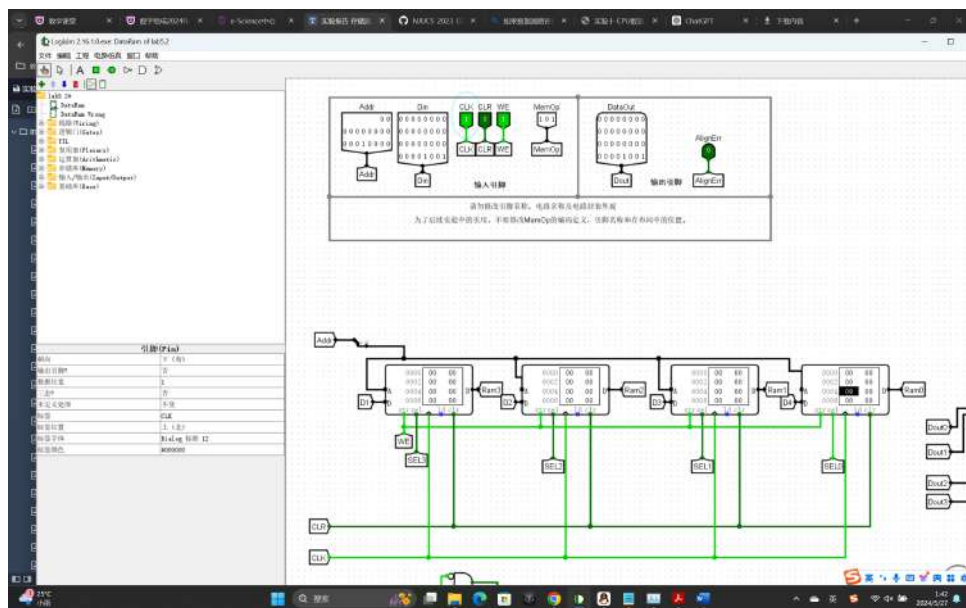


图 13: 最终 Dout

1.2.4 实验数据仿真测试图

该实验仿真测试图特别复杂,这里只展示前六个时钟周期。(和测试集思想一样)

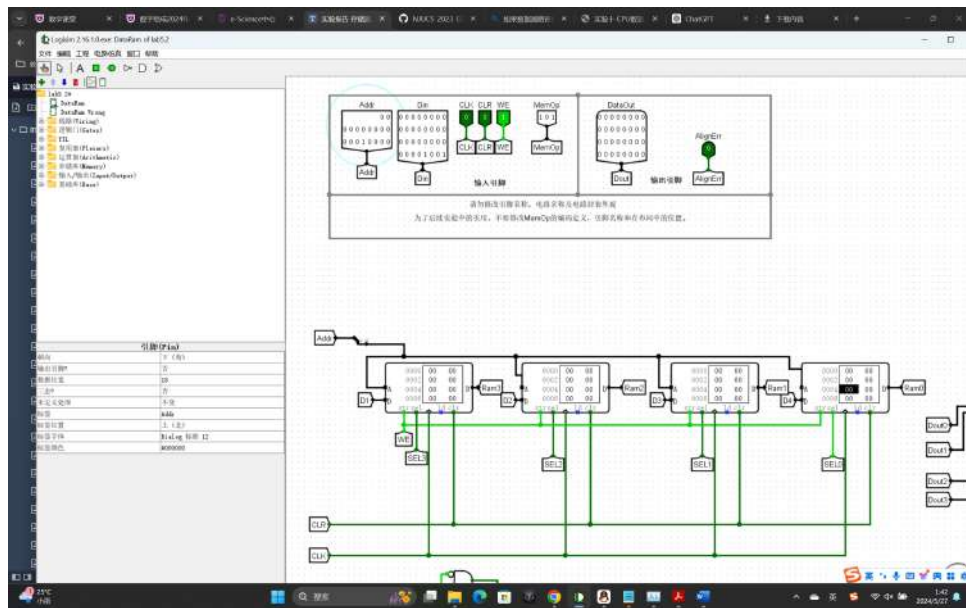

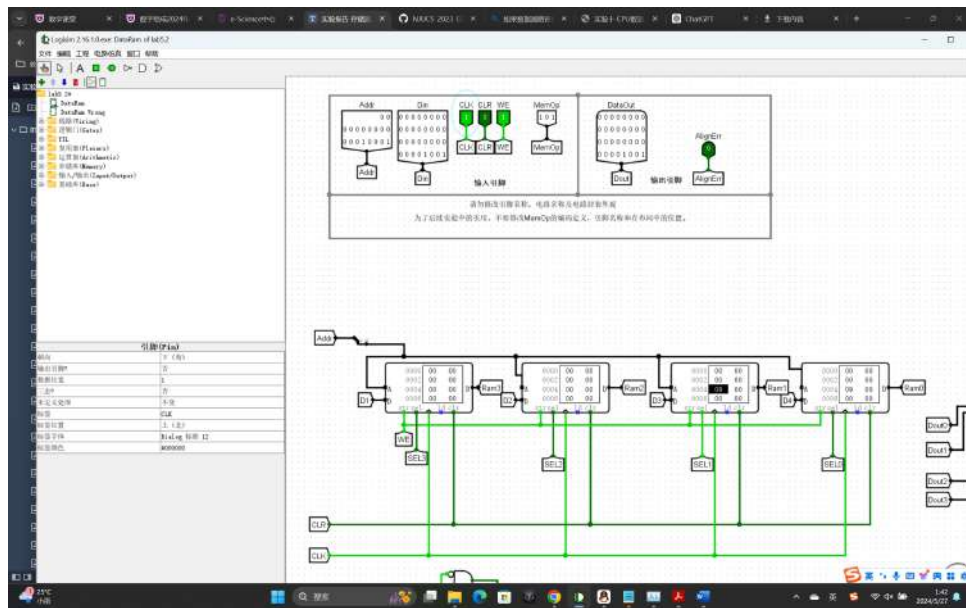


图 16: 3

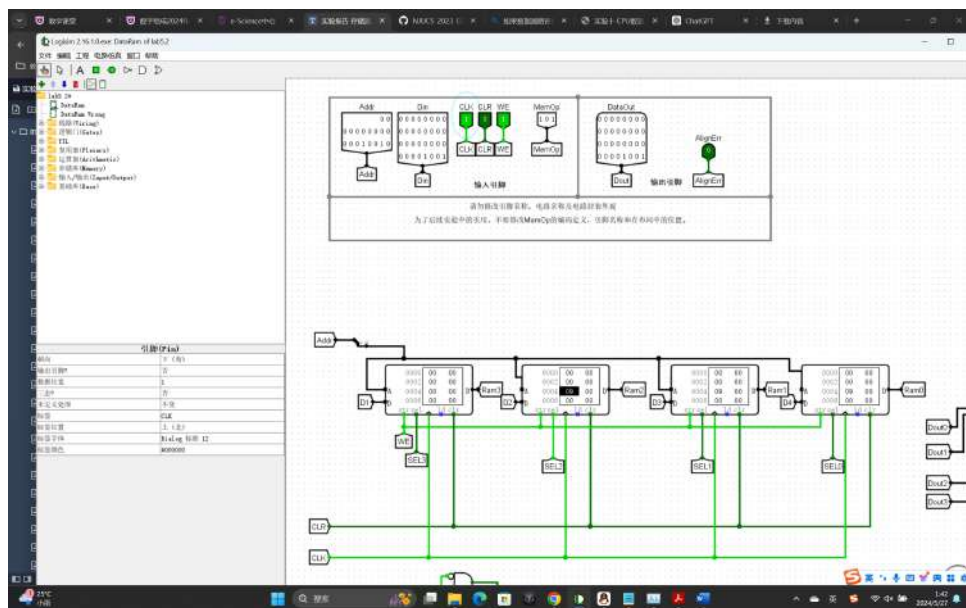


图 17: 4

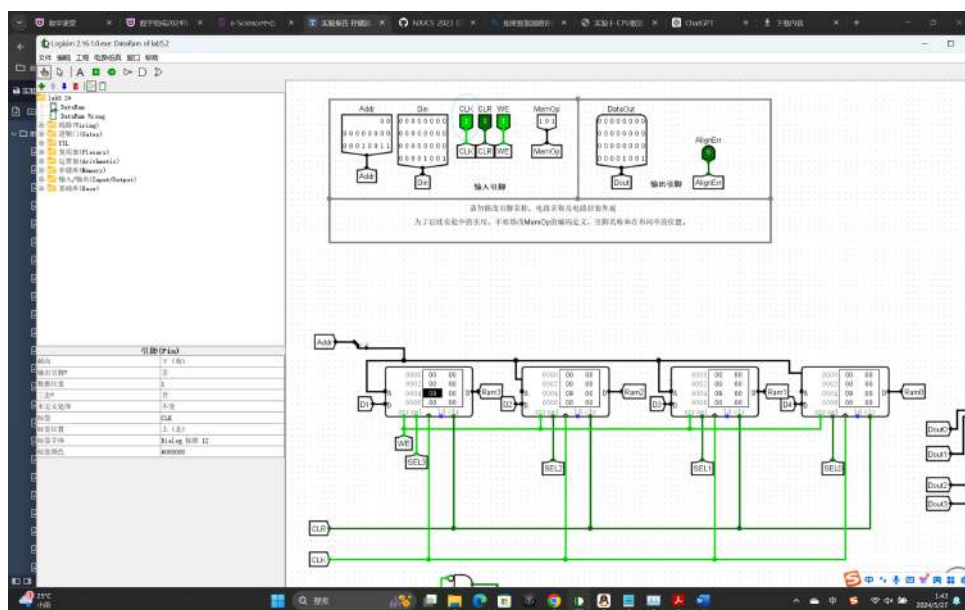


图 18: 5

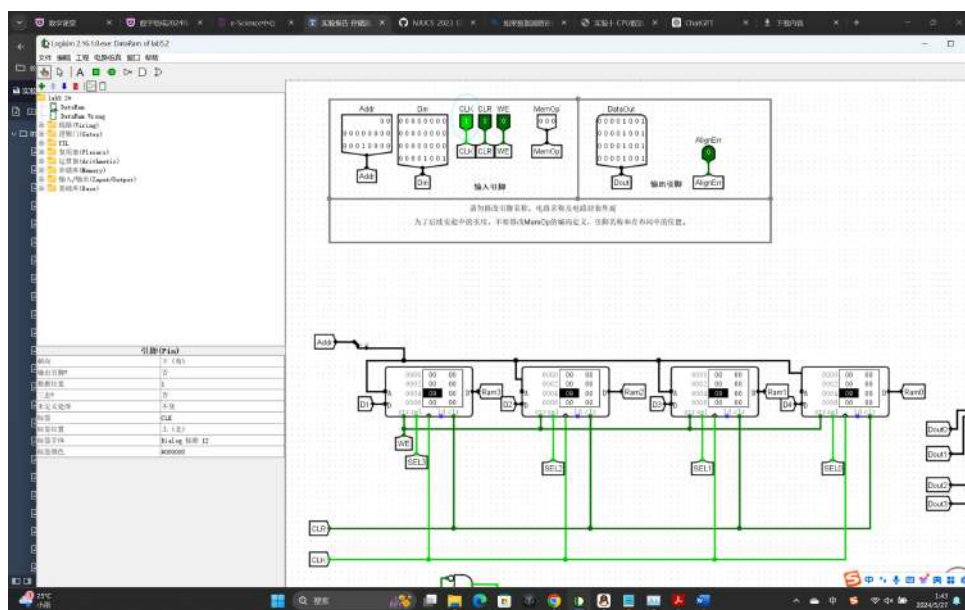


图 19: 6

1.2.5 错误现象及分析

其实最初过第二关时,电路图并非这样的。最初过不去,我以为是如果没有考虑 ADDR 的变化问题,因为当时我的 ADDR 连的是 18 位,没有排除后两位,所以地址有问题,于是采取了面向测试集编程,使用了一个寄存器,如果 SEL 为 0 就不更新 ADDR 对应的值,这样过了 5.2,但是 5.5 由于寄存器使时钟周期混乱而过不去了,于是最后改成了现在的样子。其实是没看题仔细的问题,下面贴的是之前虽然过了但是有问题的电路的部分(其他部分没改不贴了)

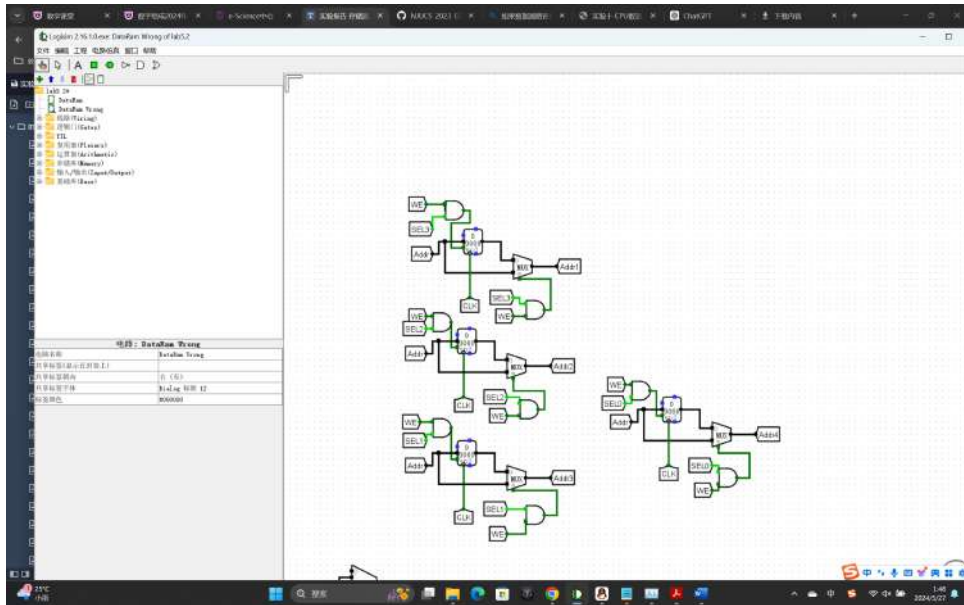


图 20: 多加了这个控制 ADDR

1.3 取指令部件实验

1.3.1 实验内容

根据初始地址 Initial Address、立即数寄存器 Imm 和 rs1 寄存器的数据 BusA, 以及控制信号 Reset、NxtASrc 和 NxtBsrc 的赋值输出当前指令的地址寄存器 PC 和指令存储器的输出内容 IR。按

1.3.2 实验整体方案设计

由于 Logisim 存储器组件的存储单元是按照数据位宽为单位,当定义数据位宽为 32 位时,每个地址中包含 4 个字节内容因而 Logisim 中的一个存储单元相当于 RISC-V 程序中的 4 个字节。因而,将 RISC-V 中指令地址转换为 Logisim 中指令存储器的地址时,需要将把指令地址中的最低两位舍弃。

1、顺序执行指令,则 $PC = PC + 4$ 。2、无条件跳转指令, jal 指令, $PC = PC + \text{立即数 imm}$ jalr 指令, $PC = R[rs1] + \text{立即数 imm}$ 。3、分支转移指令,根据比较运算的结果和 Zero 标志位来判断,如果条件成立则 $PC = PC + \text{立即数 imm}$ 否则 $PC = PC + 4$ 。这些指令用多路选择器和全加器实现,逻辑很清晰。reset 通过多路选择器选择是否输出 init address。

存入寄存器后 PC 更新,传回 BUSA 对应的多路选择器。

1.3.3 实验原理图和电路图

思路很简单,不需要原理图。电路图实现:

Init addr	初始地址
PC	程序计数器
NextAsrc, NextBsrc	控制信号
寄存器	存地址
Imm	立即数
Reset	控制输入初始地址
BusA	RS1 寄存器值
IR	有效地址

表 3: 功能表

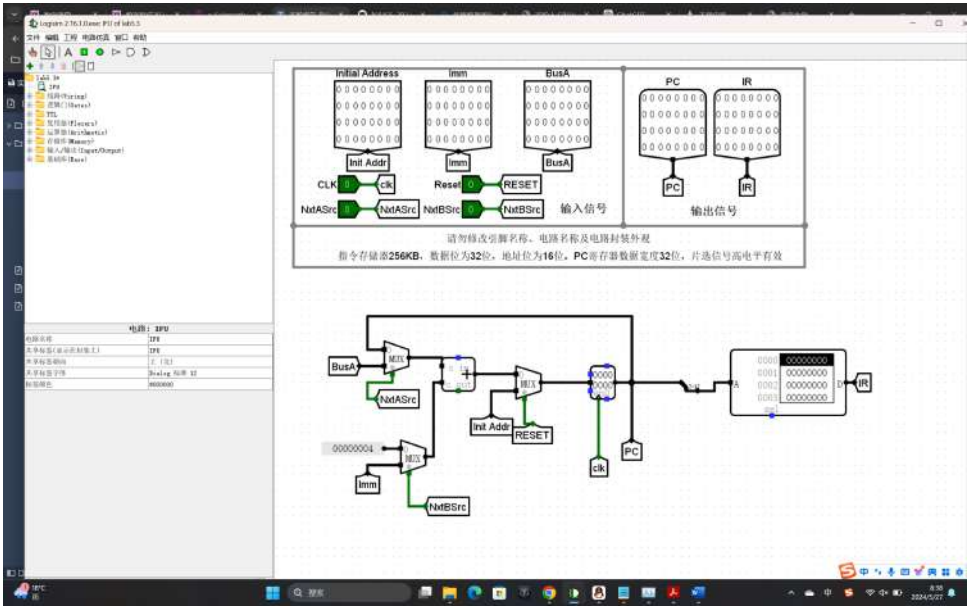


图 21: 电路图

1.3.4 实验数据仿真测试图

测试了 reset, 三种指令类型。

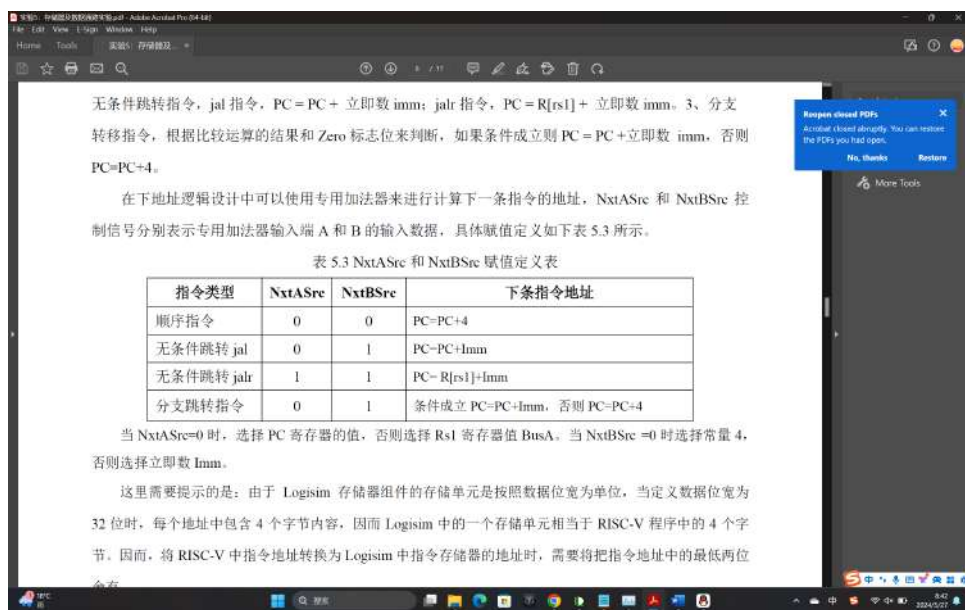


图 22: 四种指令类型

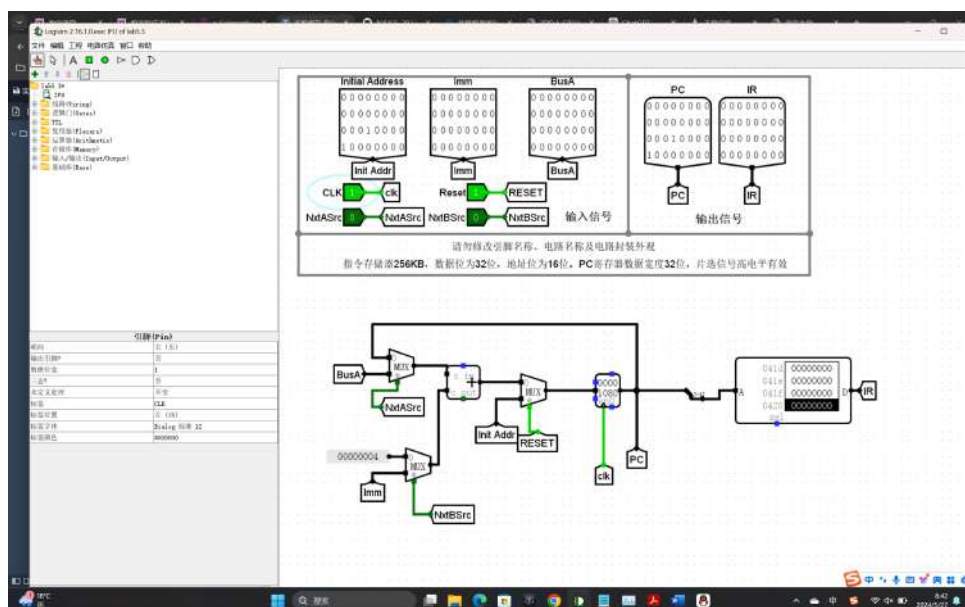


图 23: reset

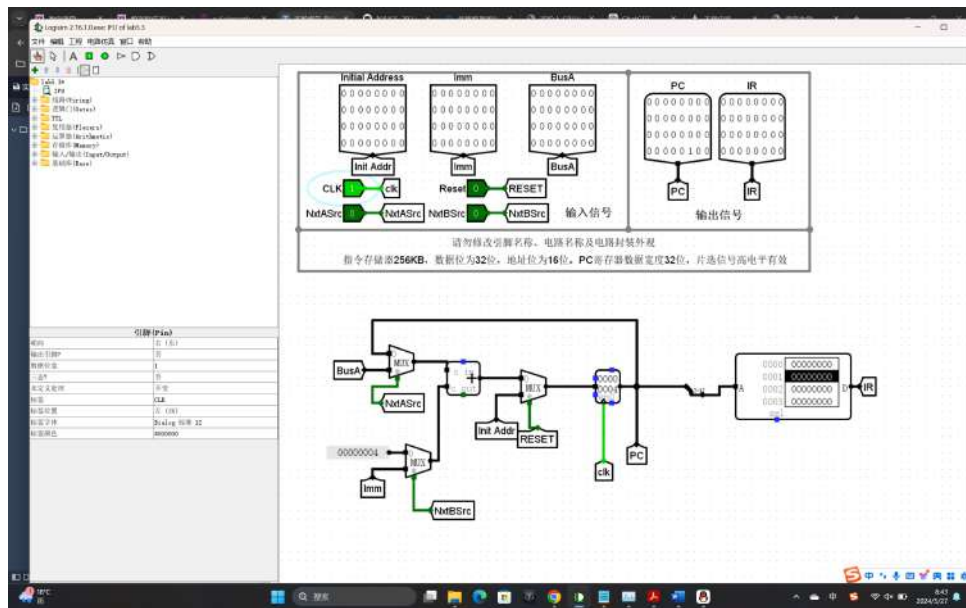


图 24: 00(初始 PC 为 0)

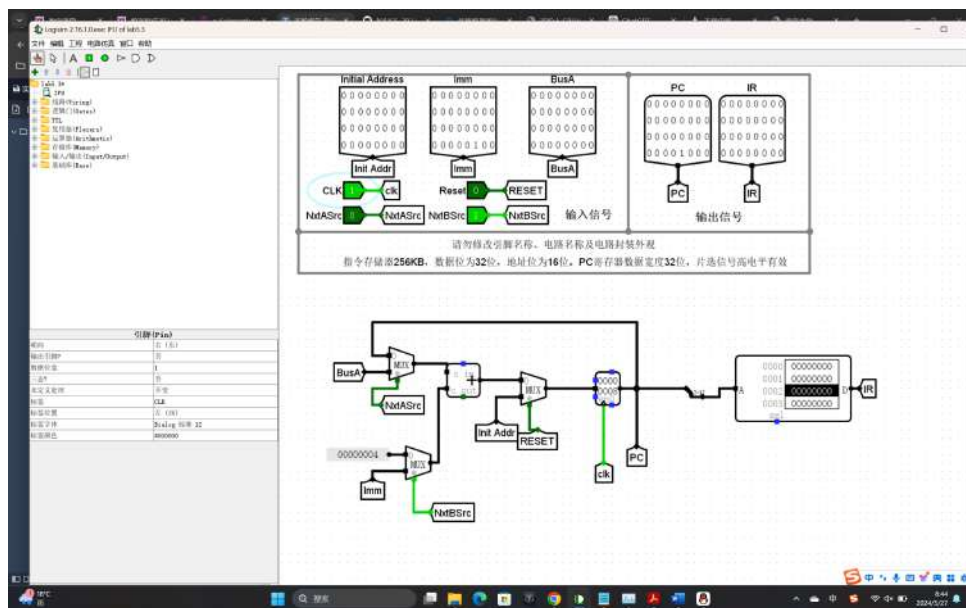


图 25: 01(继上一个图的 PC)

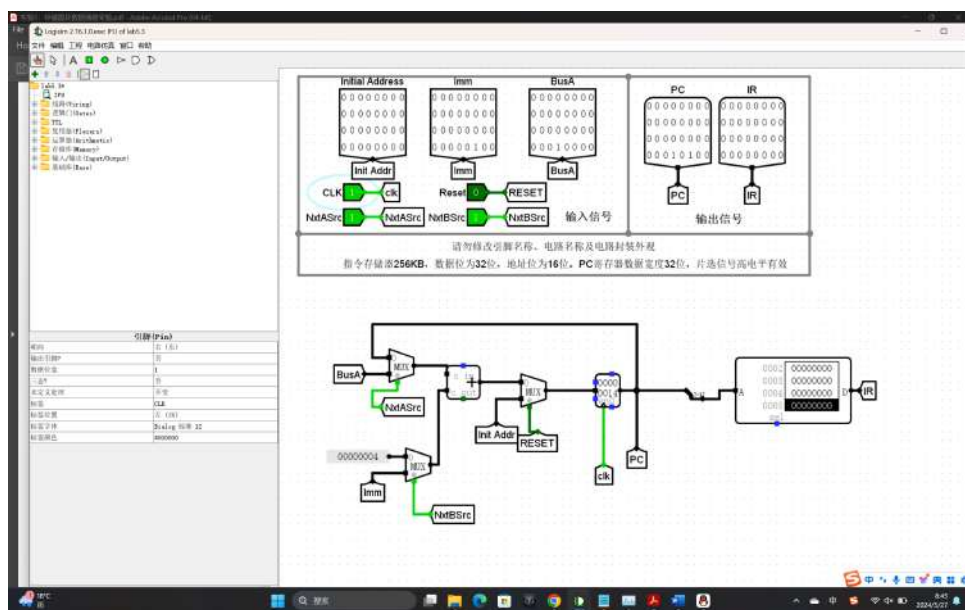


图 26: 11 跳转

功能表在上面。

1.3.5 错误现象及分析

在实验过程中,没有遇到任何错误。

1.4 取操作数部件 IDU 实验

1.4.1 实验内容

设计立即数扩展器子电路。修改寄存器堆子电路。设计“IDU”子电路。

1.4.2 实验整体方案设计

```
immI = 20Instr[31], Instr[31:20];
immU = Instr[31:12], 12'b0;
immS = 20Instr[31], Instr[31:25], Instr[11:7];
immB = 19Instr[31], Instr[31], Instr[7], Instr[30:25], Instr[11:8], 1'b0;
immJ = 11Instr[31], Instr[31], Instr[19:12], Instr[20], Instr[30:21], 1'b0;
```

根据这个指令扩展规则,可以连出立即数扩展器。

寄存器堆子电路只需要将 0 号寄存器孤立出来输入端什么也不连就行。

IDU 按照指令字段的长度分别连接寄存器,读取(或写入)完寄存器数据后,ALUASrc 和 ALUBsrc 用来控制两个多路选择器的输出数据,ALUASsrc 控制 1 个两路选择器,当 ALUASsrc=0 时选择

BusA 输出到 ALU 的操作数 A 口, 当 ALUASrc=1 时输出 PC。ALUBSrc 控制 1 个四路选择器, 当 ALUBSrc=00 时选择 BusB 输出到 ALU 的操作数 B 口当 ALUBSrc=01 时选择输出常数 4 当 ALUBSrc=10 时选择输出 32 位立即数 Imm。按照这个要求连线即可。
 本实验不需要底层模块设计图。

Imm	立即数
Extop	扩展器控制信号
立即数扩展器	扩展到 Imm
寄存器堆	存/取操作数
ALUA/BSRC	控制最终输出数据

表 4: 功能表

1.4.3 实验原理图和电路图

原理图: 寄存器堆不需要原理图。

 


图 27: 立即数扩展器原理图

	31	27	26	25	24	20	19	15	14	12	11	7	6	0
R	funct7				rs2		rs1		funct3		rd		opcode	
I	imm[11:0]						rs1		funct3		rd		opcode	
S	imm[11:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:0]		opcode	
B	imm[12:10:5]				rs2		rs1		funct3		imm[4:1 11]		opcode	
U					imm[31:12]						rd		opcode	
J					imm[20 10:1 11 19:12]						rd		opcode	

图 28: 指令的编码

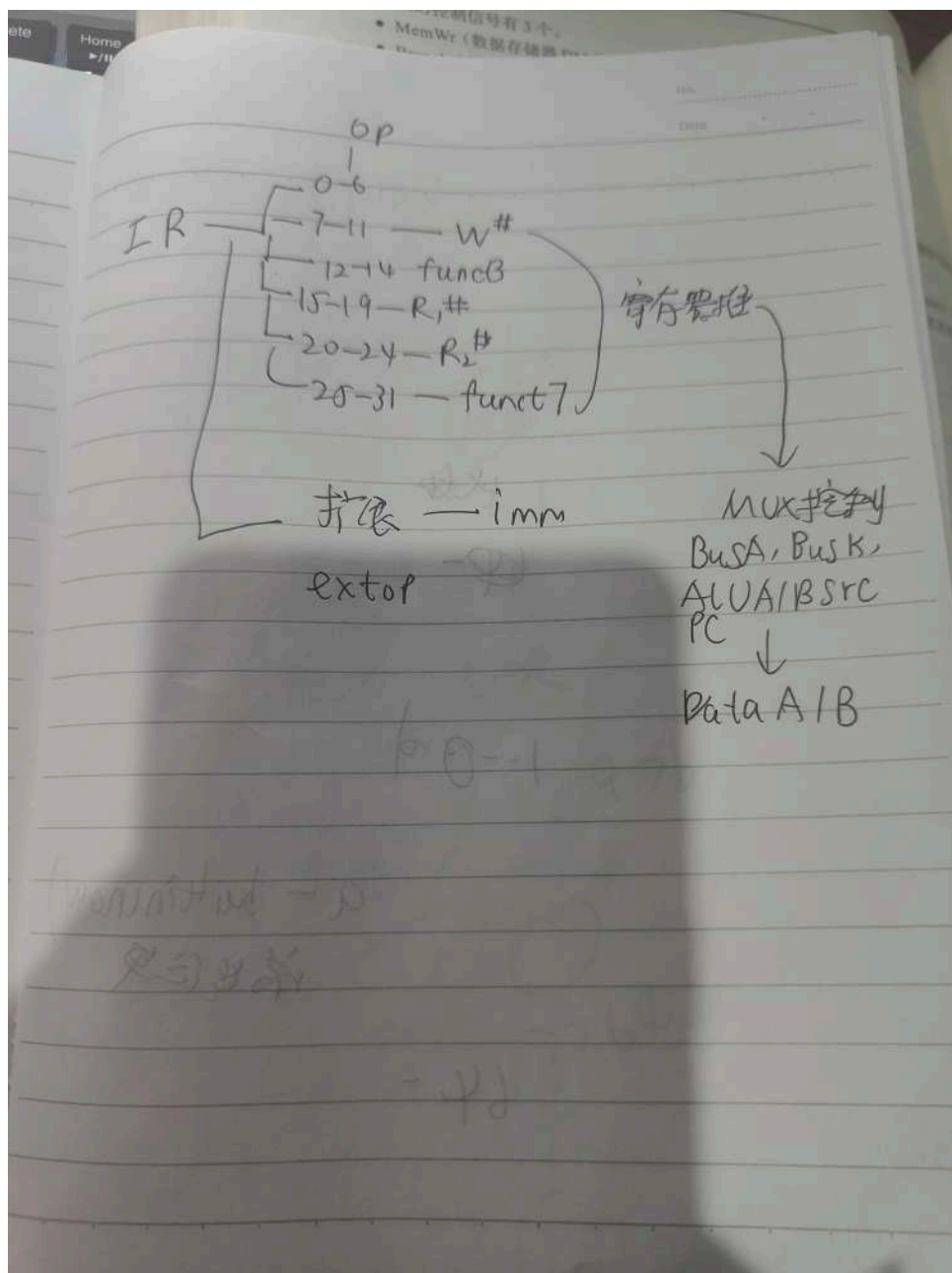


图 29: IDU 原理图

电路图实现:

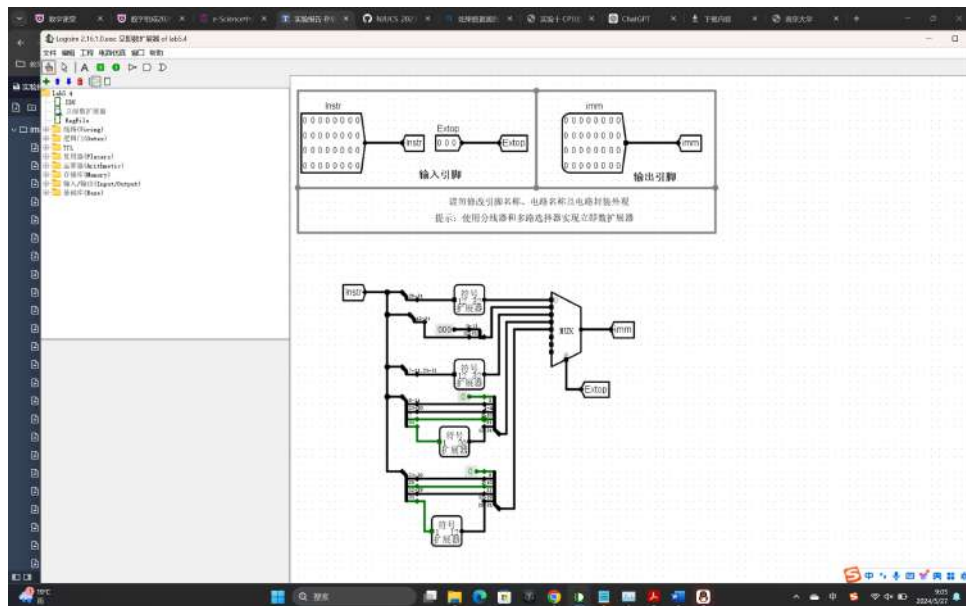


图 30: 立即数扩展器

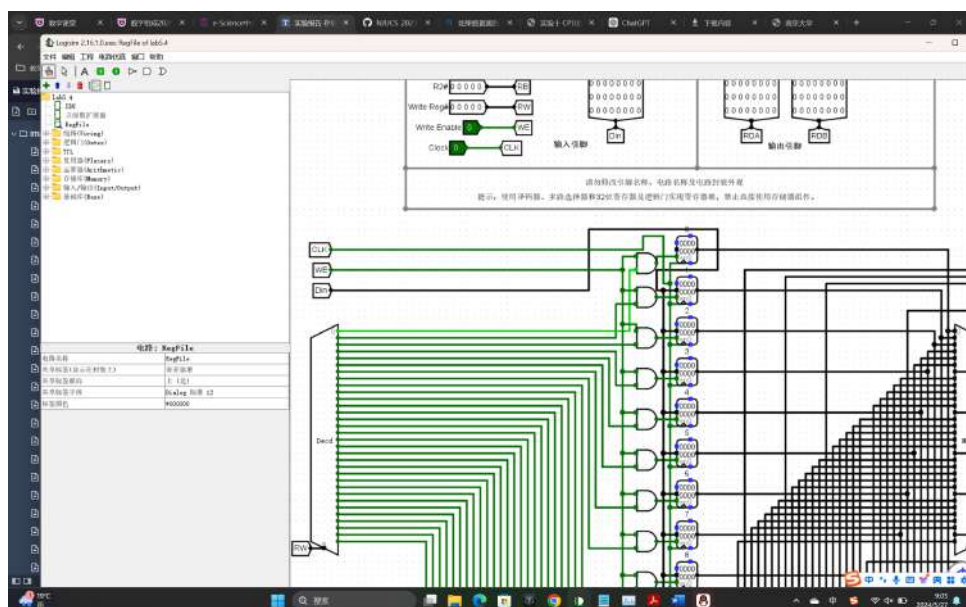


图 31: 寄存器堆(只展示修改部分)

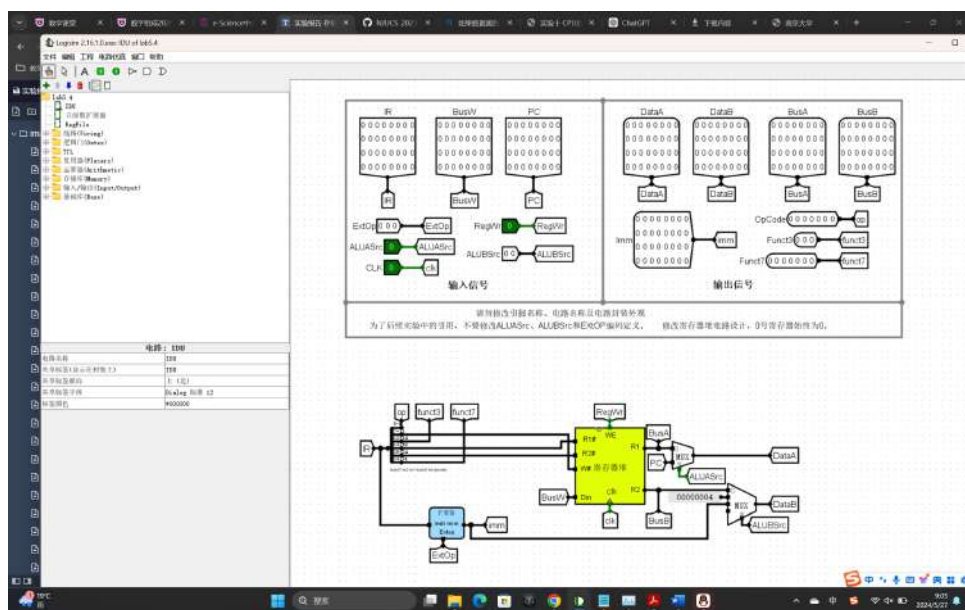


图 32: IDU

1.4.4 实验数据仿真测试图

测试点太多了,这里只给出几个示例。

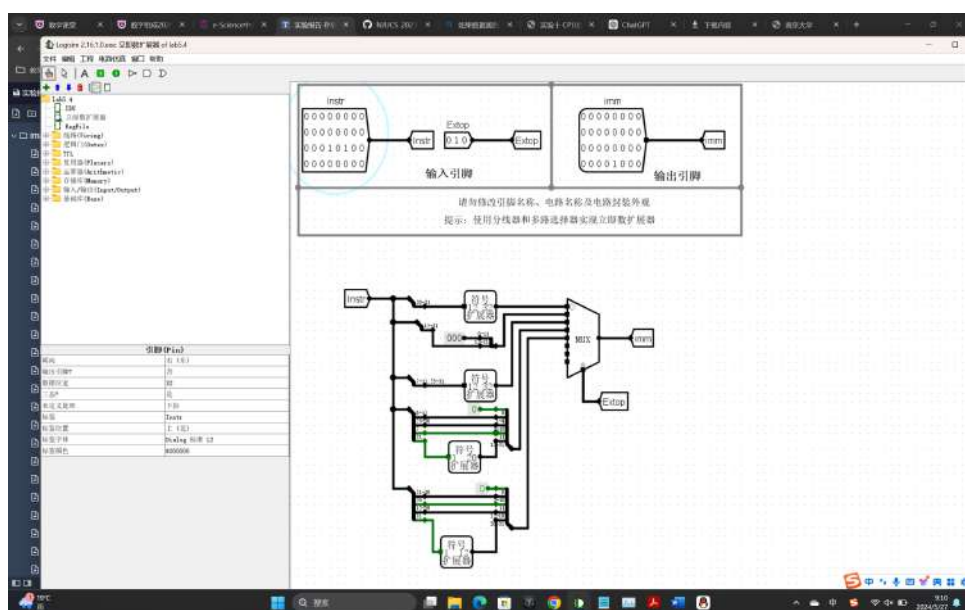


图 33: 立即数扩展器示例

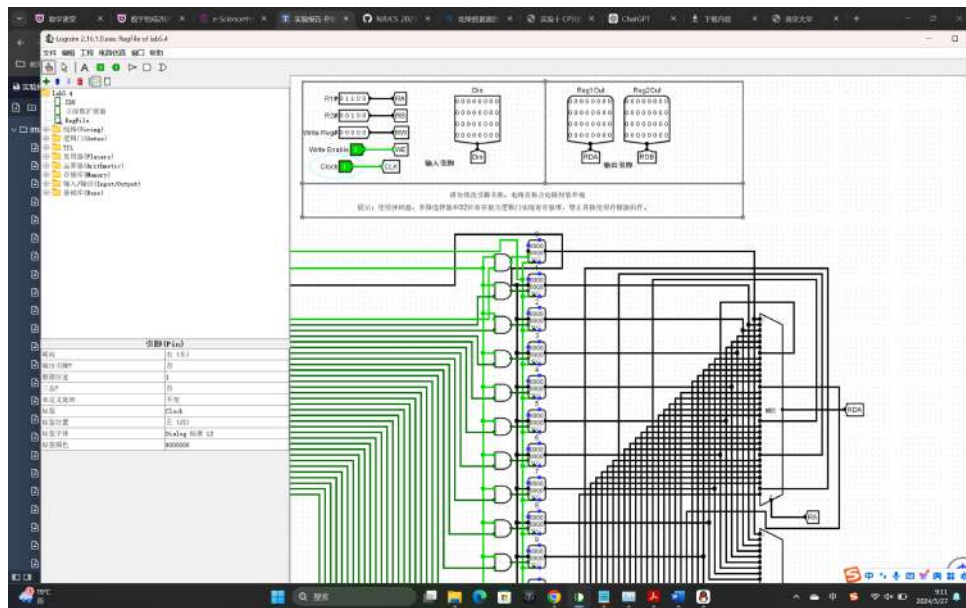


图 34: 零寄存器示意

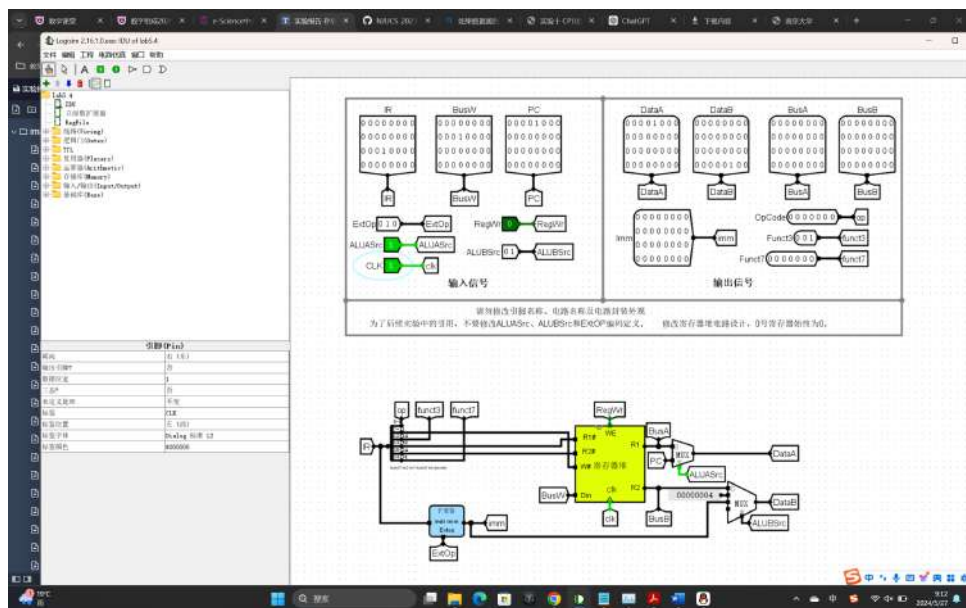


图 35: IDU 示意 1

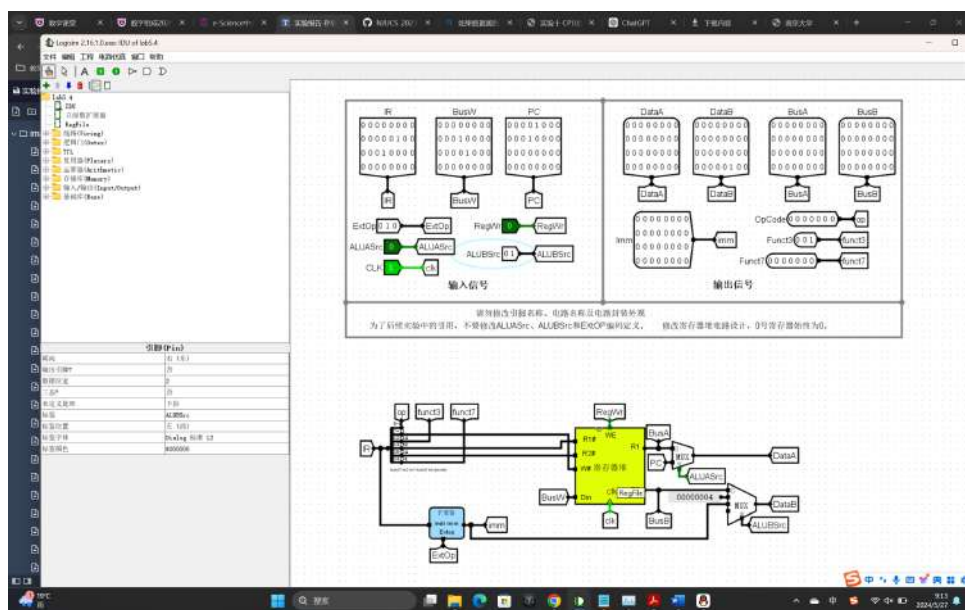


图 36: IDU 示意 2

1.4.5 错误现象及分析

在实验过程中,没有遇到任何错误。

1.5 数据通路实验

1.5.1 实验内容

- 1)设计跳转控制器子电路。
- 2)修改取指令子电路。
- 3)数据通路实验。

1.5.2 实验整体方案设计

跳转控制器只要按照信号的极小项连线即可。
取指令子电路把 LD 删去就行。
数据通路按照原理图连线即可。
ALU 用上个实验的。

表 5.4 Branch 控制信号含义

Branch	NxtASrc	NxtBSrc	指令跳转类型
000	0	0	非跳转指令
001	0	1	jali: 无条件跳转 PC 目标
010	1	1	jali: 无条件跳转寄存器目标
100	0	Zero	bcc: 条件分支, 等于
101	0	! Zero	bnc: 条件分支, 不等于
110	0	Result[0]	blt,bln: 条件分支, 小于
111	0	Zero (! Result[0])	bge,bgeu: 条件分支, 大于等于

在 Logisim 中添加一个名为“Branch”的子电路，双击该子电路名称，在右侧工作区中构建相应电路。

图 37: branch 信号含义

Branch	控制是否跳转
IFU	下地址逻辑
RAM	指令存储器
IDU	同上面实验
ALU	计算,生成信号
DataRam	数据存储器

表 5: 功能表

各种控制信号之前已讲。

1.5.3 实验原理图和电路图

原理图:BRANCH 不需要原理图。

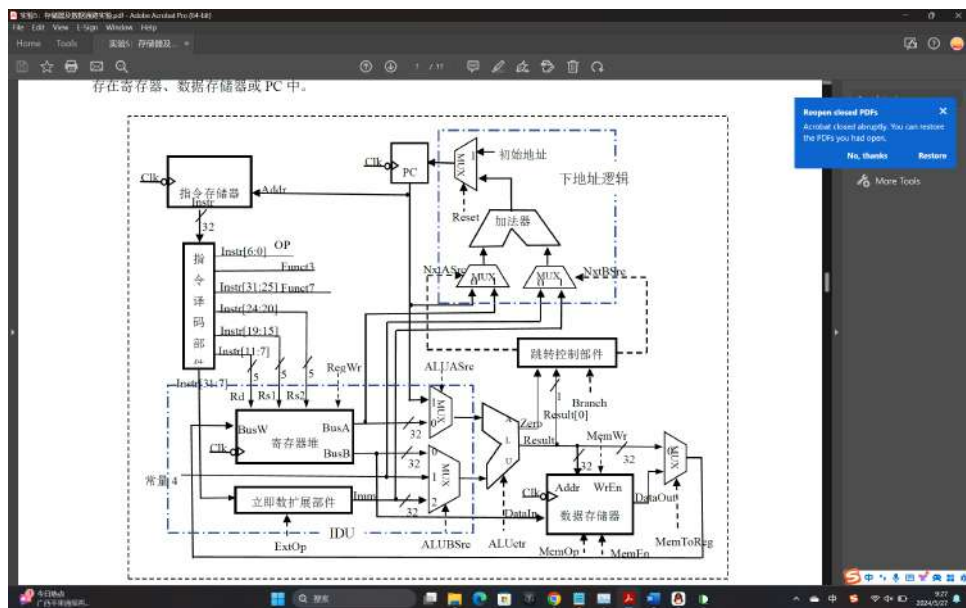


图 38: 数据通路原理图

电路图实现:

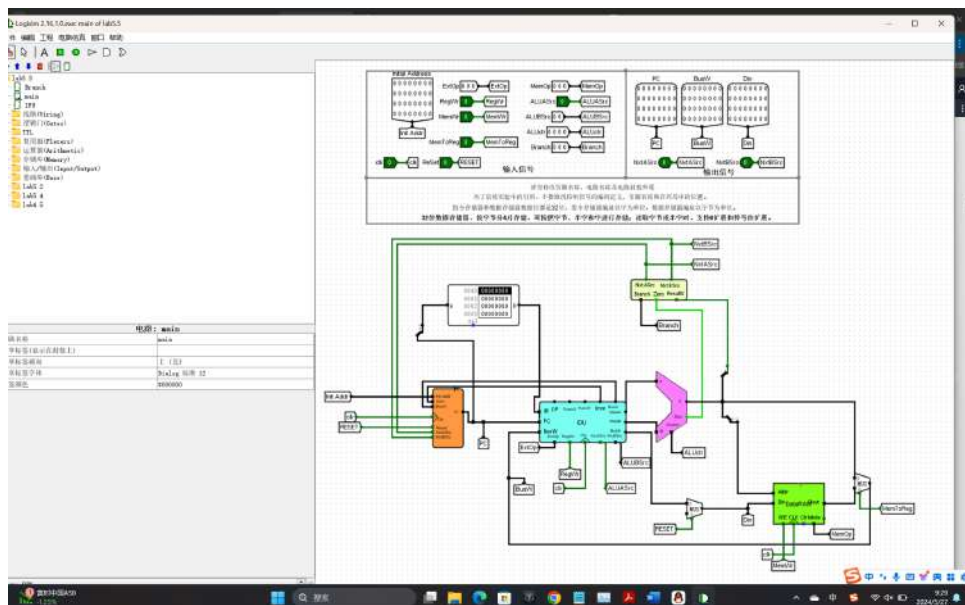


图 39: 主电路电路图

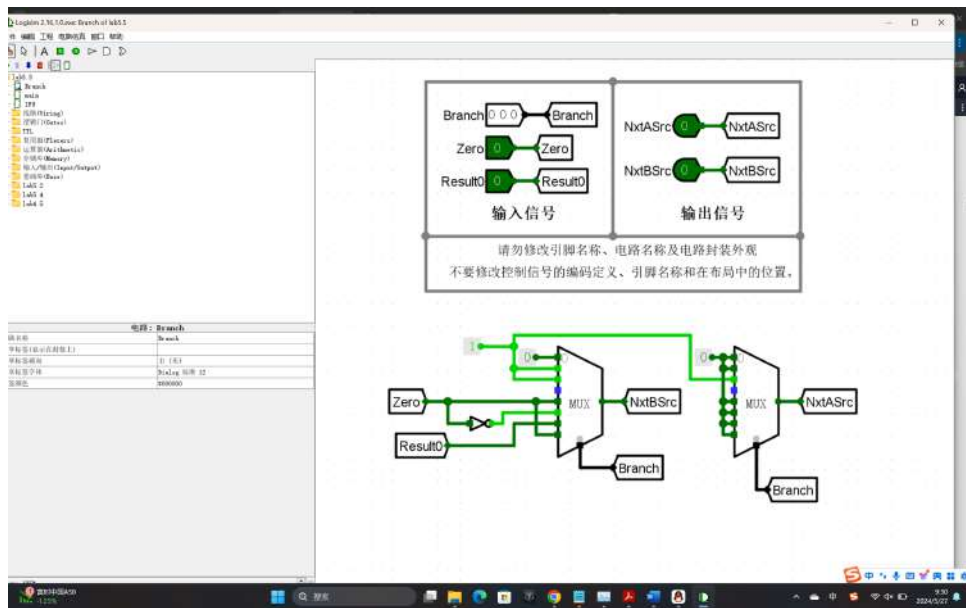


图 40: Branch



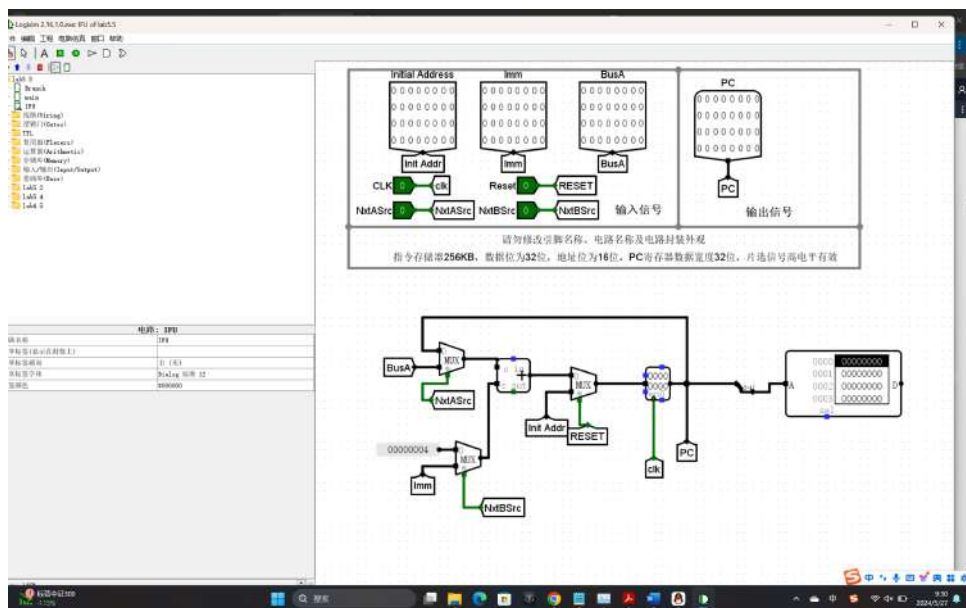
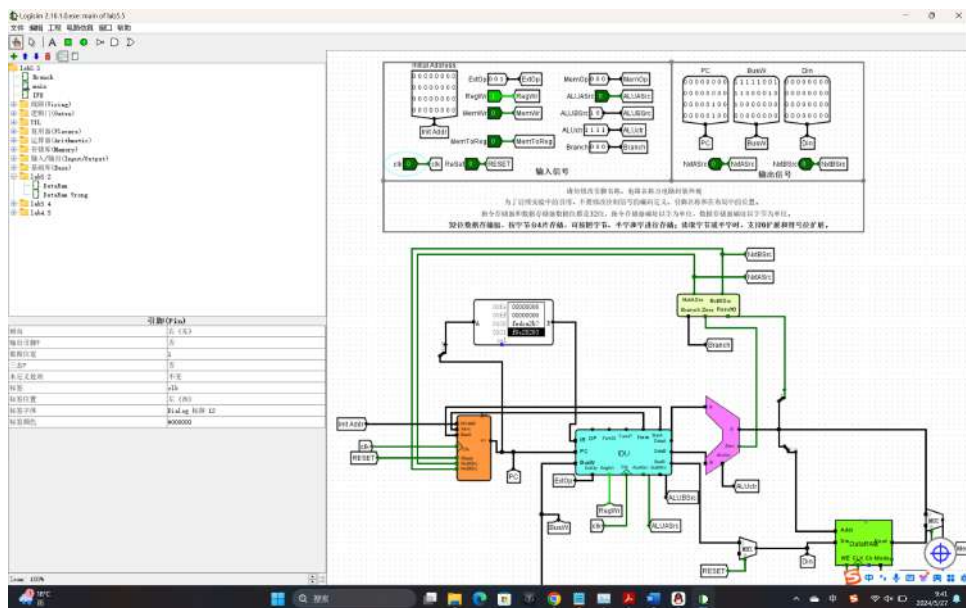


图 41: 修改后的 IFU

1.5.4 实验数据仿真测试图

作为示例,展示前六个时钟周期。

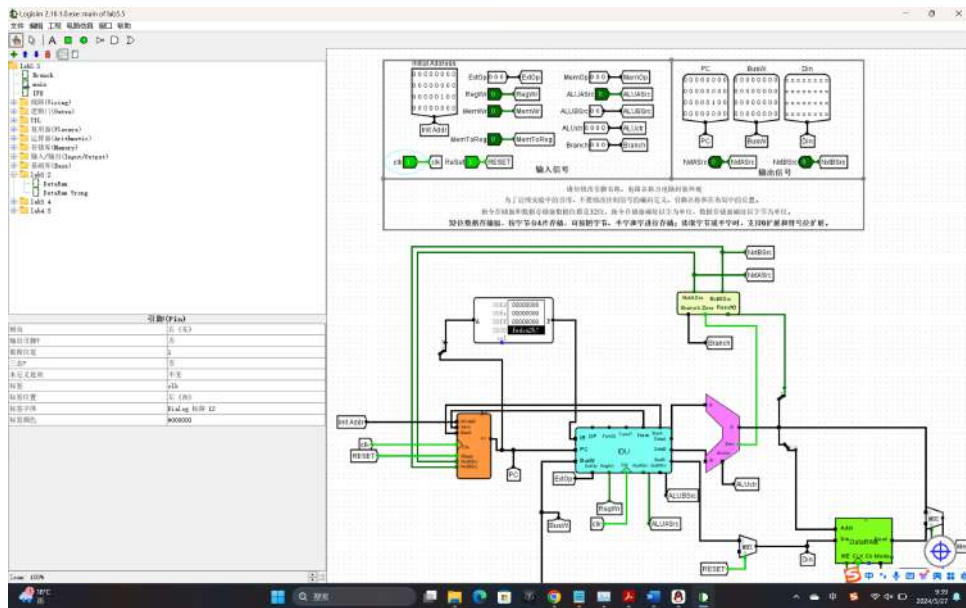

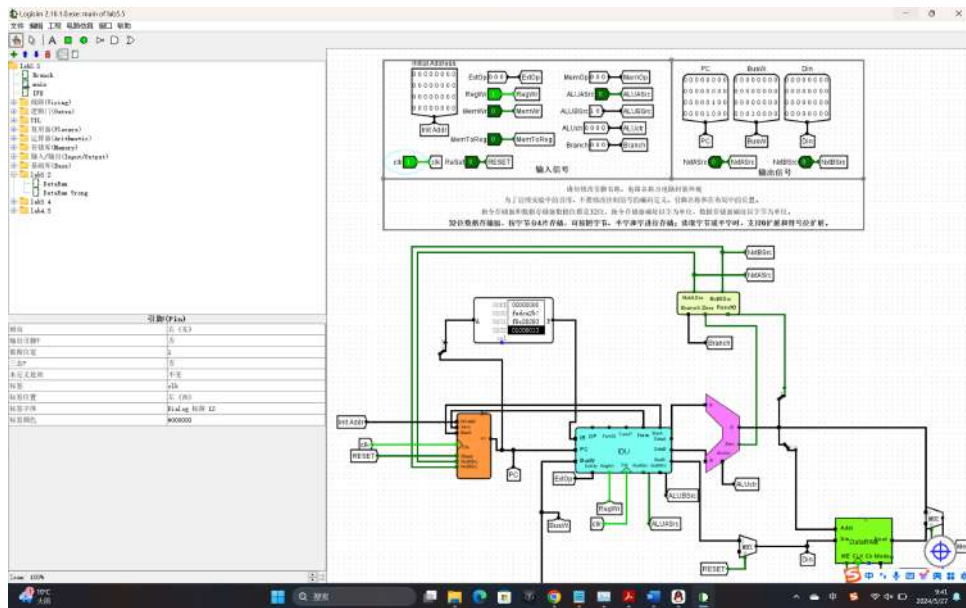

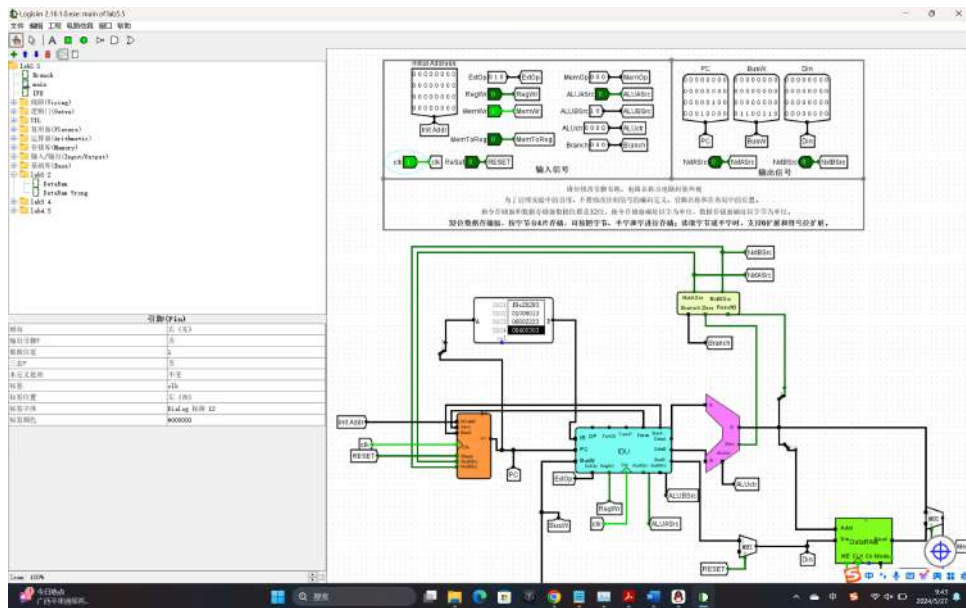


图 46: 5

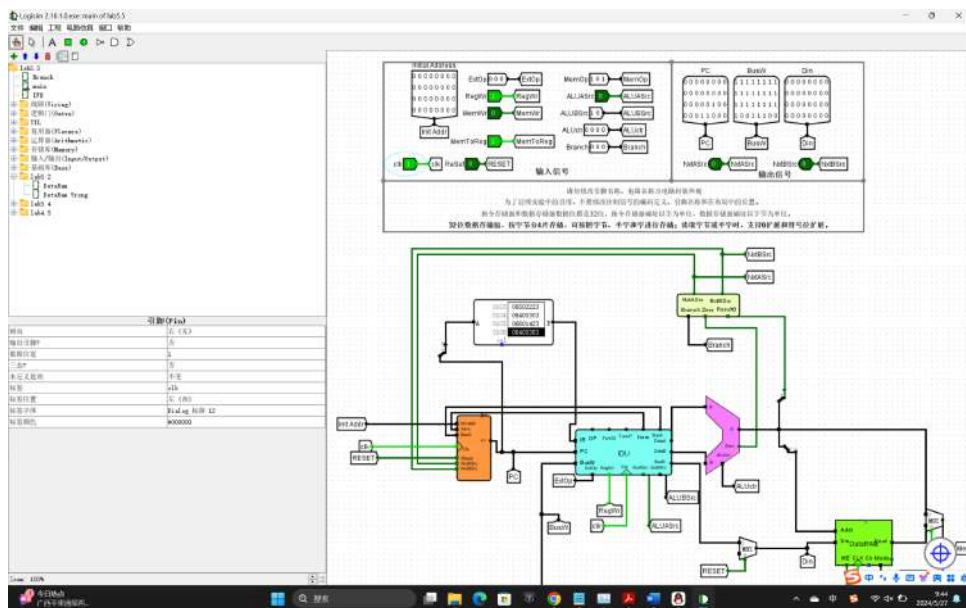


图 47: 6

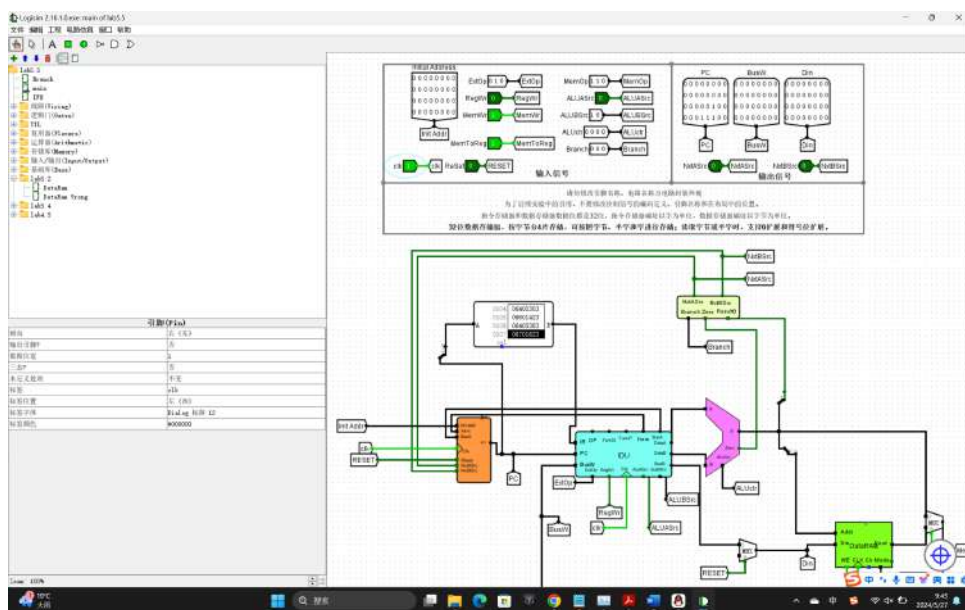


图 48: 7

不需要真值表。

1.5.5 错误现象及分析

1. 在实验过程中,明明原理图正确,但是结果却不对,后来经过分析后,发现是 5.2 的 ADDR 使用了寄存器的问题,使得时钟周期不匹配(详见 5.2 错误分析),后来修改 5.2 后解决
2. 第一个样例 din 为 xxxx,而我输出的为 0000,后来用 reset 和多路选择器控制解决。

2 思考题

2.1 思考题 1

1. 如何利用 ROM 实验实现滚动显示的功能,在 3 个 LED 点阵矩阵中,左右滚动显示 5 个 ASCII 字符,如“NJUCS”。

首先,为了方便,我生成了一个只含有 NJUCS 的镜像文件,存入实验 1 的 ROM 中,为了方便,我去掉了 - 0x20 和比较的地址。

然后,我的实现电路利用了全加器,下面是电路图。助教可以自己测试一下效果。

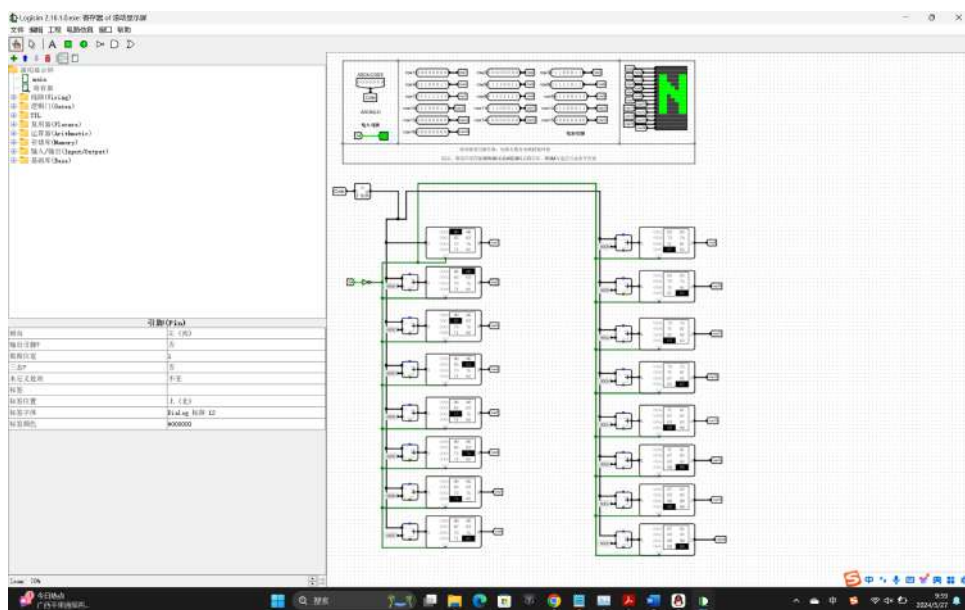


图 49: 1

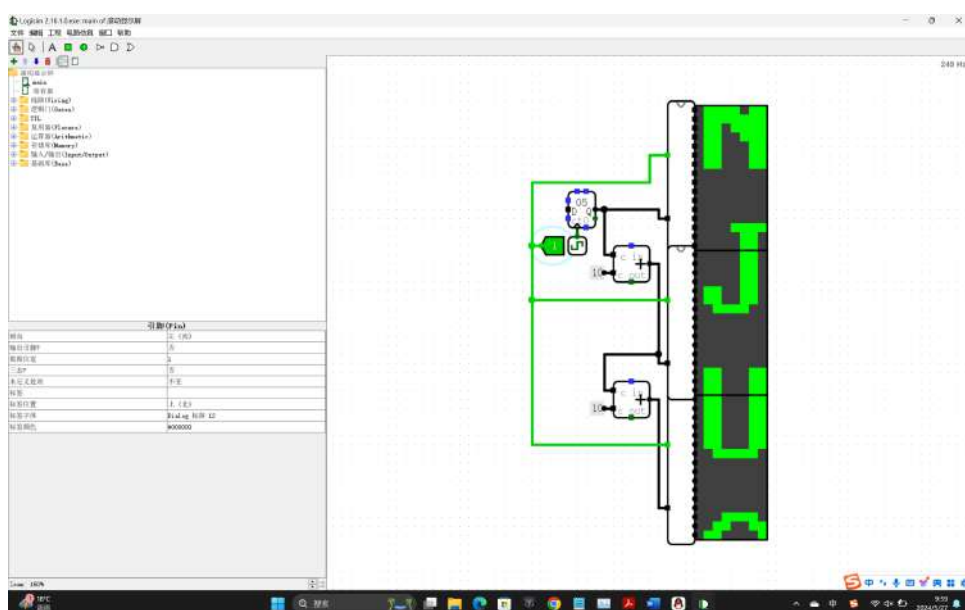


图 50: 2

2.2 思考题 2

2. 分析说明如果寄存器堆写入数据时是下降沿触发有效而 PC 寄存器和数据存储器写入时是上升沿触发有效,则对程序执行结果有什么影响

1. 时序问题: 使寄存器中的数据更新与 PC 和数据存储器的数据更新不同步, 导致执行当前指令时使用的是旧数据。

不同触发沿的更新会导致某些数据在一个周期内没有被正确同步, 写入的数据和寄存器堆读到的数据不一样, 导致数据的读取出错。

2.3 思考题 3

3. 在 CPU 启动执行后,如何实现在当前程序结束后,CPU 不再继续执行指令
对于数据通路,将 IFU 的 RESET 改为 1 就能使 PC 停止输出,进而停止执行指令。就程序而言,有很多种返回函数的方法使 CPU 停止执行指令。